



5. What is the logic gate representing the output of the logic circuit shown in the figure?

දී ඇති රූපයේ දැක්වෙන තාර්කික පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරන තාර්කික ද්වාරය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) OR
- 2) AND
- 3) NAND
- 4) NOR
- 5) XOR

