

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2026/01/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- BCD යනු ද්විතිය-කේත සහිත දශම පද්ධතියකි, එහිදී සෑම දශම ඉලක්කමක්ම බිටු 4 කින් නිරූපණය කෙරේ.


D. The decimal number **97** in BCD would be represented digit-by-digit as **1001 0111** (9 and 7 encoded separately).

BCD හි දශම අංකය **97**, **1001 0111** (9 සහ 7 වෙන වෙනම කේතනය කර ඇත) ලෙස ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කම් නියෝජනය කරනු ඇත.

- 1) Only **A, B, and C** are correct / නිවැරදි වන්නේ **A, B** සහ **C** පමණි.
- 2) Only **A and C** are correct / නිවැරදි වන්නේ **A** සහ **C** පමණි.
- 3) Only **B and D** are correct / නිවැරදි වන්නේ **B** සහ **D** පමණි.
- 4) Only **A, C, and D** are correct / නිවැරදි වන්නේ **A, C** සහ **D** පමණි.
- 5) All statements (**A, B, C, and D**) are correct / සියලුම ප්‍රකාශ (**A, B, C** සහ **D**) නිවැරදි ය.

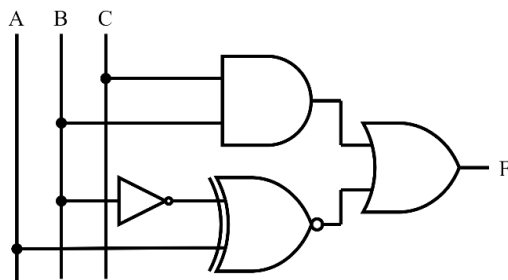5. In order to get the output as 0 from the following logic circuit, the input for A, B and C can be,,, respectively. What is the suitable answer to the blanks?

පහත තාර්කික පටිපටියෙන් 0 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා, A, B සහ C සඳහා ආදානයන් පිළිවෙළින්,,, විය යුතුය. හිස්තැන් පිරවීම සඳහා සුදුසු පිළිතුර කුමක්ද?



- 1) 1,0,1
- 2) 0,0,0
- 3) 0,1,1
- 4) 1,1,1
- 5) 1,0,0